

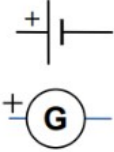



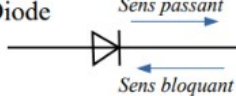

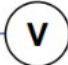



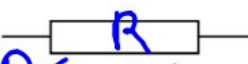
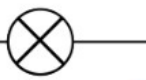

<http://salle15.fr/>
Date :

E23.2 Rappels.
Mesures de grandeurs électriques

Nom : Prénom :
Classe Groupe Table

1. Rappels

1.1. Dipôles

<p>Générateur</p> 	<p>Interrupteur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvert  - Ouvert  - Fermé  	<p>Diode</p>  <p>DEL</p> 	<p>Multimètre</p> <ul style="list-style-type: none">  voltmètre  ohmmètre  ampèremètre  milliampèremètre
<p>Résistance</p>  <p>Résistor</p>	<p>Lampe</p>  <p>$E_E \rightarrow \otimes \rightarrow E_R$</p>	<p>Moteur</p>  <p>$E_E \rightarrow \otimes \rightarrow E_M$</p>	

