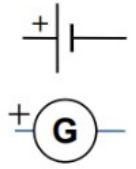



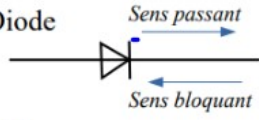

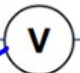



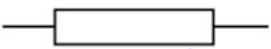



1. Rappels

1.1. Dipôles

<p>Générateur</p> 	<p>Interrupteur</p> <ul style="list-style-type: none">- Ouvert - Ouvert - Fermé 	<p>Diode</p>  <p>DEL</p> 	<p>Multimètre</p> <ul style="list-style-type: none"> voltmètre ohmmètre ampèremètre milliampèremètre
<p>Résistance</p>  <p><i>Résistor</i></p>	<p>Lampe</p> 	<p>Moteur</p> 